

Práctica 01

Números en display de 7 segmentos

Objetivo: Controlar con un conjunto de switches un display transformando números binarios en decimales

Materiales

- Protoboard
- 04 resistencias de 10 K
- 08 resistencias de 330 ohmios
- 01 circuito integrado CD4511
- 01 Display de 7 segmentos
- 01 Fuente de alimentación
- 01 SPST de conmutador



